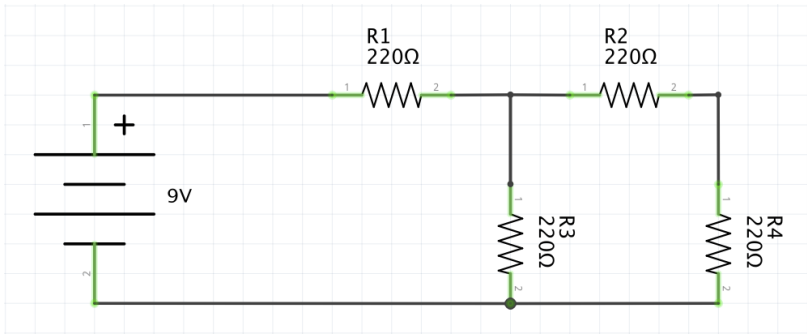


Dados los siguientes circuitos, averiguar la corriente que atraviesa las resistencias, y la resistencia resultante (total).


a)



Resistencia	Corriente (A)
R1	
R2	
R3	
R4	

R. Resultante	
---------------	--


b)

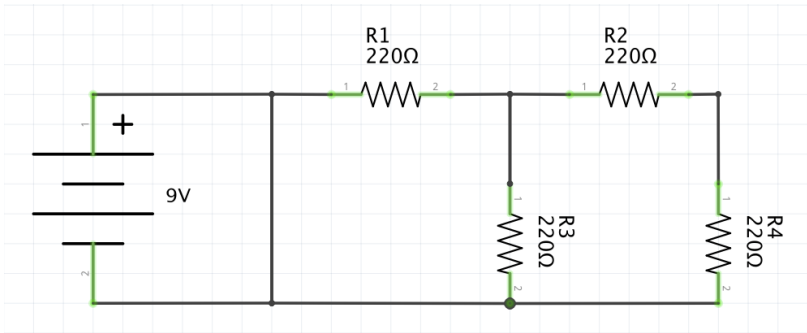

Resistencia	Corriente (A)
R1	
R2	
R3	
R4	

R. Resultante	
---------------	--


c)

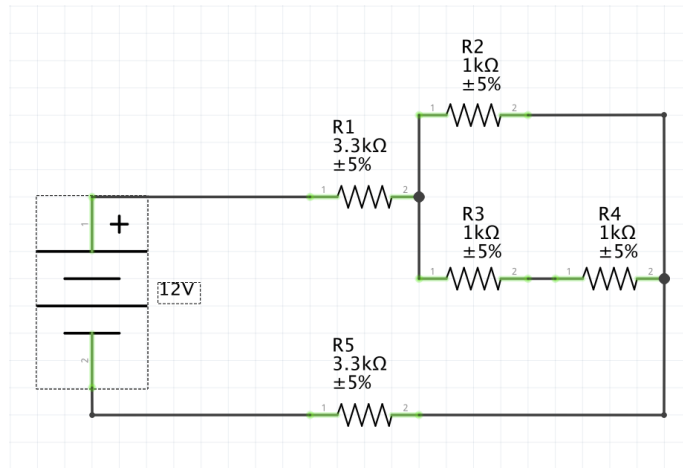

Resistencia	Corriente (A)
R1	
R2	
R3	
R4	
R5	

R. Resultante	
---------------	--

d)

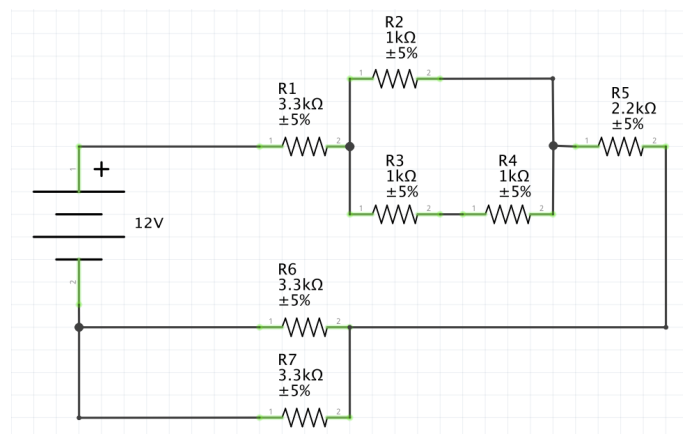

Resistencia	Corriente (A)
R1	
R2	
R3	
R4	
R5	
R6	
R7	

R. Resultante	
---------------	--